

# HY220

## Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Εαρινό Εξάμηνο  
2024

Verilog: Στυλ Κώδικα και  
Synthesizable Verilog

# Τα στυλ του κώδικα

- Τρεις βασικές κατηγορίες
  - Συμπεριφοράς - Behavioral
  - Μεταφοράς Καταχωρητών - Register Transfer Level (RTL)
  - Δομικός - Structural
- Και εμάς τι μας νοιάζει;
  - Διαφορετικός κώδικας για διαφορετικούς σκοπούς
  - Synthesizable ή όχι;

# Behavioral (1/3)

- Ενδιαφερόμαστε για την συμπεριφορά των blocks
- Αρχικό simulation
  - Επιβεβαίωση αρχιτεκτονικής
- Test benches
  - Απο απλά ...
  - ... μέχρι εκλεπτυσμένα

```
initial begin  
    // reset everything  
end  
  
always_ff @(posedge clk) begin  
    case (opcode)  
        8'hAB: RegFile[dst] = #2 in;  
        8'hEF: dst = #2 in0 + in1;  
        8'h02: Memory[addr] = #2 data;  
    endcase  
  
    if (branch)  
        dst = #2 br_addr;  
end
```

# Behavioral (2/3)

- Περισσότερες εκφράσεις
  - for / while
  - functions
  - tasks
  - fork ... join
- Περισσότεροι τύποι
  - integer
  - real
  - πίνακες

```
integer sum, i;
integer opcodes [31:0];
real average;

initial
  for (i=0; i<32; i=i+1)
    opcodes[i] = 0;

always_ff @(posedge clk) begin
  sum = sum + 1;
  average = average + (c / sum);
  opcodes[d] = sum;
  $display("sum: %d, avg: %f",
    sum, average);
end
```



# Behavioral (3/3)

```
module test;

task ShowValues;
input [7:0] data;
    $display(..., data);
endtask

...
always_ff @(posedge clk)
    ShowValues(counter);

...
endmodule
```

```
`define period 20

initial begin
    reset_ = 1'b0;
    reset_ = #(2*`period + 5) 1'b1;


    @(branch);
    reset_ = 1'b0;
    reset_ = #(2*`period + 5) 1'b1;
end
```

```
always @(negedge reset_) begin
    fork
        a = #2 8'h44;
        b = #(4*`period + 2) 1'b0;
        c = #(16*`period + 2) 8'h44;
    join
end
```

# Register Transfer Level - RTL

- Το πιο διαδεδομένο και υποστηριζόμενο μοντέλο για **synthesizable** κώδικα
- Κάθε block κώδικα αφορά την είσοδο λίγων καταχωρητών
- Σχεδιάζουμε **κύκλο-κύκλο** με «οδηγό» το ρολόι
- Εντολές:
  - Λιγότερες
  - ... όχι τόσο περιοριστικές

***Think Hardware!***

 

# Structural

- Αυστηρότατο μοντέλο
  - Μόνο module instantiations
- Συνήθως για το top-level module
- Καλύτερη η αυστηρή χρήση ΤΟΥ

```
module top;
  logic clk, reset;
  logic [31:0] d_data, I_data;
  logic [9:0] d_adr;
  logic [5:0] i_adr;

  clock clk0(clk);

  processor pr0(clk, reset,
               d_adr, d_data,
               i_adr, i_data,
               ...);

  memory #10 mem0(d_adr,
                 d_data);

  memory #6 mem1(i_adr,
                 i_data);

  tester tst0(reset, ...);

endmodule
```

# ... και μερικές συμβουλές

- **Ονοματολογία**

- Όχι πολύ μεγάλα / μικρά ονόματα
- ... με νόημα

- **Συνδυαστική λογική**

- Όχι όλα σε μια γραμμή...
- Ο compiler ξέρει καλύτερα
- Αναγνωσιμότητα

- **Δομή**


- Πολλές οντότητες
- Ε όχι και τόσες!

- **Χρησιμοποιήστε indentation**

- Καλύτερη ομαδοποίηση
- Αναγνωσιμότητα

```
logic a, controller_data_now_ready;  
logic drc_rx_2, twra_malista;
```

```
if (~req &&  
    ((flag & prv_ack) |  
     ~set) &&  
    (count-2 == 0))  
    ...
```

 



# ... περισσότερες συμβουλές

- Διευκολύνουν την ανάγνωση και την χρήση του κώδικα (filters, tools etc)
  - Είσοδοι ξεκινούν με `i_*`
  - Οι έξοδοι με `o_*`
  - Οι τρικατάστατες με `io_*`
  - Εκτός από ρολόι και `reset`
  - Τα **active low** σήματα τελειώνουν με `*_n`
- Συνδέσεις πορτών συσχετίζοντας ονόματα

```
module adder(o_Sum, i_In1, i_In2);  
  adder i0_adder ( // instance names i0_adder, i1_adder ...  
    .i_In2(B),  
    .i_In1(A),  
    .o_Sum(C)  
  ) // o_Sum = C, i_In1 = A, i_In2 = B
```

# Σχόλια

- Ακούγεται μονότονο, αλλά...
  - Κώδικας hardware πιο δύσκολος στην κατανόηση
  - Ακόμα και ο σχεδιαστής ξεχνάει γρήγορα
  - Αν δε μπουν στην αρχή, δε μπαίνουν ποτέ
- Σημεία κλειδιά
  - Σε κάθε module
  - Σε κάθε block



```
/******  
 * Comments on module test:  
 * Module test comprises of  
 * the following components...  
******/  
module test;  
// Line comment
```

# Verilog and Synthesis

- Χρήσεις της Verilog
  - Μοντελοποίηση και event-driven προσομοίωση
  - Προδιαγραφές κυκλώματος για σύνθεση (logic synthesis)
- Logic Synthesis
  - Μετατροπή ενός υποσυνόλου της Verilog σε netlist
    - Register Inference, combinatorial logic
  - Βελτιστοποίηση του netlist (area, speed)

# Synthesizable Verilog Constructs

Construct Type	Keywords	Notes
ports	input, output and inout	
parameters	parameter	
module definition	module, endmodule	
signals and variables	logic, wire, reg, tri	
instantiations	module instances, primitive gates	e.g. mymux(o,i0,i1,s) e.g. nand(out,a,b)
procedural	always_ff, always_comb, if, else, case	<b>initial almost not supported</b>
procedural blocks	begin, end	
data flow	assign	<b>Delay ignored</b>
Operators	+, -, &,  , ~, !=, ==, etc	<b>Caution: *, /, %</b>
<b>functions / tasks</b>	<b>function, task</b>	<b>Limited support (simple CL)</b>
<b>Loops</b>	<b>for, while</b>	<b>Limited support (assigns)</b>

# Register – D Flip Flop

```
module Reg # (  
    parameter int N      = 16,  
    parameter int C2Q = 1 )  
(  
    input  logic          clk,  
    input  logic [N-1:0] i_d,  
    output logic [N-1:0] o_q);  
//  
    always_ff @(posedge clk)  
        o_q <= #C2Q i_d;  
//  
endmodule
```

# Register with Asynchronous Reset

```
module RegARst #(
    parameter int N = 16,
    parameter int C2Q = 1 )
(
    input logic          clk,
    input logic          reset_n,
    input logic [N-1:0] i_d,
    output logic [N-1:0] o_q)
//
    always_ff @(posedge clk or negedge reset_n) begin
        if (~reset_n)
            o_q <= #C2Q 0;
        else
            o_q <= #C2Q i_d;
    end
endmodule
```

# Register with Synchronous Reset

```
module RegSRst #(  
    parameter int N = 16,  
    parameter int C2Q = 1 )  
(  
    input logic      clk,  
    input logic      reset_n,  
    input logic [N-1:0] i_d,  
    output logic [N-1:0] o_q)  
//  
    always_ff @(posedge clk) begin  
        if (~reset_n)  
            o_q <= #C2Q 0;  
        else  
            o_q <= #C2Q i_d;  
        end  
endmodule
```

# Register with Load Enable

```
module RegLd #(  
    parameter int N = 16,  
    parameter int C2Q = 1)  
(  
    input logic clk,  
    input logic i_ld,  
    input logic [N-1:0] i_d,  
    output logic [N-1:0] o_q);  
//  
    always_ff @(posedge clk)  
        if (i_ld)  
            o_q <= #C2Q i_d;  
//  
endmodule
```



# Set Clear flip-flop with Strong Clear

```
module scff_sc #(
    parameter int C2Q = 1 )
(
    input logic clk
    input logic i_set,
    input logic i_clear,
    output logic o_out);
//
always_ff @(posedge clk)
    o_out <= #C2Q (o_out | i_set) & ~i_clear;
//
endmodule
```

```
// the simpler equivalent version
always_ff @(posedge clk)
    if (i_clear) o_out <= #C2Q 0;
    else if (i_set) o_out <= #C2Q 1;
```

# Set Clear flip-flop with Strong Set

```
module scff_ss #(
    parameter int C2Q = 1 )
(
    input logic clk
    input logic i_set,
    input logic i_clear,
    output logic o_out);
//
always_ff @(posedge clk)
    o_out <= #C2Q i_set | (o_out & ~i_clear);
//
endmodule
```

```
// the simpler equivalent version
always_ff @(posedge clk)
    if (i_set) o_out <= #C2Q 1;
    else if (i_clear) o_out <= #C2Q 0;
```

# T Flip Flop

```
module Tff #(  
    parameter int C2Q = 1 )  
    (  
        input  logic clk,  
        input  logic rst,  
        input  logic i_toggle,  
        output logic o_out);  
//  
always_ff @(posedge clk)  
    if (rst)  
        o_out <= #C2Q 0;  
    else if (i_toggle)  
        o_out <= #C2Q ~o_out;  
//  
endmodule
```

# Multiplexor 2 to 1

```
module mux2 #(
    parameter int N = 16)
(
    output logic [N-1:0] o_out,
    input  logic [N-1:0] i_in0,
    input  logic [N-1:0] i_in1,
    input  logic          i_sel);
//
    assign o_out = i_sel ? i_in1 : i_in0;
//
endmodule
```

# Multiplexor 4 to 1

```
module mux4 #(
    parameter int N = 32)
(
    input logic [N-1:0] i_in0,
    input logic [N-1:0] i_in1,
    input logic [N-1:0] i_in2,
    input logic [N-1:0] i_in3,
    input logic [ 1:0] i_sel,
    output logic [N-1:0] o_out);
//
    always_comb begin
        case ( i_sel )
            2'b00 : o_out = i_in0;
            2'b01 : o_out = i_in1;
            2'b10 : o_out = i_in2;
            2'b11 : o_out = i_in3;
        endcase
    end
endmodule
```

# Positive Edge Detector

```
module PosEdgDet #(
    parameter int C2Q = 1)
(
    input logic clk,
    input logic i_in,
    output logic o_out);
//
logic tmp;
always_ff @(posedge clk)
    tmp <= #C2Q i_in;
//
assign o_out = ~tmp & i_in;
//
endmodule
```

# Negative Edge Detector

```
module NegEdgDet #(
    parameter int C2Q = 1)
(
    input logic clk,
    input logic i_in,
    output logic o_out);
//
logic tmp;
always_ff @(posedge clk)
    tmp <= #C2Q i_in;
//
assign o_out = tmp & ~i_in;
//
endmodule
```

# Edge Detector

```
module EdgDet #(
    parameter int C2Q = 1)
(
    input  logic clk,
    input  logic i_in,
    output logic o_out);
//
    logic tmp;
    always_ff @(posedge clk)
        tmp <= #C2Q i_in;
//
    assign o_out = tmp ^ i_in;
//
endmodule
```



# Tristate Driver

```
module Tris #(
    parameter int N = 32)
(
input  logic [N-1:0] i_tris_in,
input  logic          i_tris_oen_n,
inout  logic [N-1:0] o_tris_out);
//
    assign o_tris_out = ~i_tris_oen_n ? i_tris_in : `bz;
//
endmodule
```

# Up Counter

```
module Cnt #(
    parameter int N      = 32,
    parameter int MAXCNT = 100,
    parameter int C2Q    = 1)
(
    input logic      clk,
    input logic      i_en,
    input logic      i_clear,
    output logic     o_zero,
    output logic [N-1:0] o_out);
//
always_ff @(posedge clk) begin
    if(i_clear) begin
        o_out  <= #C2Q 0;
        o_zero <= #C2Q 1;
    end
    else if (i_en) begin
        if (o_out==MAXCNT) begin
            o_out  <= #C2Q 0;
            o_zero <= #C2Q 1;
        end
        else begin
            o_out  <= #C2Q o_out + 1'b1;
            o_zero <= #C2Q 0;
        end
    end
end
endmodule
```

```
// a cleaner SystemVerilog RTL version
logic zero_d, zero_q;
logic [N-1:0] out_d, out_q;
// flip-flops below with non-blocking assignments
always_ff @(posedge clk) begin
    out_q <= #C2Q out_d;
    zero_q <= #C2Q zero_d;
end
// combinatorial logic below with blocking assignments
always_comb begin
    out_d = out_q; // keep previous value - default
    zero_d = zero_q; // keep previous value - default

    if(i_clear) begin
        out_d = 0;
        zero_d = 1;
    end
    else if (i_en) begin
        if (out_q == MAXCNT) begin
            out_d = 0;
            zero_d = 1;
        end
        else begin
            out_d = out_q + 1;
            zero_d = 0;
        end
    end
end
// output assignments
assign o_out  = out_q;
assign o_zero = zero_q;
```

# Parallel to Serial Shift Register

```
module P2Sreg #(
    parameter int N    = 32,
    parameter int C2Q = 1)
(
    input logic      clk,
    input logic      reset_n,
    input logic      i_ld,
    input logic      i_shift,
    input logic [N-1:0] i_in,
    output logic     o_out);
//
    logic [N-1:0] tmp_val;
//
    always_ff @(posedge clk or negedge reset_n) begin
        if (~reset_n) tmp_val <= #C2Q 0;
        else begin
            if (i_ld) tmp_val <= #C2Q i_in;
            else if(i_shift) tmp_val <= #C2Q tmp_val >> 1;
        end
    end
end
//
    assign o_out = tmp_val[0];
//
endmodule
```

# Serial to Parallel Shift Register

```
module S2Preg #(
    parameter int N    = 32,
    parameter int C2Q = 1)
(
    input  logic      clk,
    input  logic      i_clear,
    input  logic      i_shift,
    input  logic      i_in,
    output logic [N-1:0] o_out);
//
always_ff @(posedge clk) begin
    if (i_clear)
        o_out <= #C2Q 0;
    else if (i_shift)
        o_out <= #C2Q {o_out[N-2:0], i_in};
end
//
endmodule
```

# Barrel Shift Register

```
module BarShiftReg(  
    parameter int N = 32,  
    parameter int C2Q = 1)  
(  
    input logic clk,  
    input logic reset_n,  
    input logic i_ld,  
    input logic i_shift,  
    input logic [N-1:0] i_in,  
    output logic [N-1:0] o_out);  
//  
    always_ff @(posedge clk) begin  
        if (~reset_n) o_out <= #C2Q 0;  
        else begin  
            if (i_ld)  
                o_out <= #C2Q i_in;  
            else if (i_shift)  
                o_out <= #C2Q {o_out[N-2:0], o_out[N-1]};  
        end  
    end  
end  
//  
endmodule
```

# 3 to 8 Binary Decoder

```
module dec #(  
    parameter int NLOG = 3)  
    (  
        input logic [NLOG-1:0] i_in,  
        output logic [((1<<NLOG))-1:0] o_out);  
//  
int i;  
//  
    always_comb begin  
        for (i=0; i<(1<<NLOG); i++) begin  
            if (i_in==i)  
                o_out[i] = 1;  
            else o_out[i] = 0;  
        end  
    end  
end  
//  
endmodule
```

# 8 to 3 Binary Encoder

```
module enc #(  
    parameter int NLOG = 3)  
    (  
        input logic [((1<<NLOG)-1):0] i_in,  
        output logic [NLOG-1:0] o_out);  
    //  
    int i;  
    //  
    always_comb begin  
        o_out = `x;  
        for (i=0; i<(1<<NLOG); i++) begin  
            if (i_in[i]) o_out = i;  
        end  
    end  
    //  
endmodule
```

# Priority Enforcer Module

```
module PriorEnf #(
    parameter int N = 8)
(
    input  logic [N-1:0] i_in,
    output logic [N-1:0] o_out,
    output logic          o_found);
//
int i;
always_comb begin
    o_found = 0;
    for (i=0; i<N; i++) begin
        if (i_in[i] & ~o_found) begin
            o_found = 1;
            o_out[i] = 1;
        end
        else o_out[i] = 0;
    end
end
endmodule
```



# Latch

```
module Latch #(
    parameter int N = 16,
    parameter int D2Q = 1)
(
    input logic          i_ld,
    input logic [N-1:0] i_in,
    output logic [N-1:0] o_out);
//
always_latch begin
    if (i_ld)
        o_out = #D2Q i_in;
end
//
endmodule;
```

# Combinatorial Logic and Latches (1/3)

```
module mux3 #(
    parameter int N = 32 )
(
    input logic [ 1:0] sel,
    input logic [N-1:0] in2,
    input logic [N-1:0] in1,
    input logic [N-1:0] in0,
    output logic [N-1:0] out);
    always_comb begin
        case ( sel )
            2'b00 : out = in0;
            2'b01 : out = in1;
            2'b10 : out = in2;
        endcase
    end
endmodule
```

**Γιατί είναι λάθος;**



# Combinatorial Logic and Latches (2/3)

```
module mux3 #(
    parameter int N = 32 )
(
    input logic [ 1:0] sel,
    input logic [N-1:0] in2,
    input logic [N-1:0] in1,
    input logic [N-1:0] in0,
    output logic [N-1:0] out);
    always_comb begin
        case ( sel )
            2'b00 : out = in0;
            2'b01 : out = in1;
            2'b10 : out = in2;
            default : out = `x;
        endcase
    end
endmodule
```

**To σωστό !!!**



# Combinatorial Logic and Latches (3/3)

- Όταν φτιάχνουμε συνδυαστική λογική με **always\_comb** blocks και **logic** τότε πρέπει να αναθέτουμε τιμές στις εξόδους της λογικής για όλες τις πιθανές περιπτώσεις εισόδων (κλήσεις του **always\_comb**) !!!
  - Για κάθε if ένα else
  - Για κάθε case ένα default
- Παραλείψεις δημιουργούν latches κατά τη σύνθεση
  - Οι περιπτώσεις που δεν καλύπτουμε χρησιμοποιούνται για το «σβήσιμο» του load enable του latch. (θυμάται την παλιά τιμή)